 


#100rtdays Challenge

#Day_11

Design a 1 bit wide,
256 to 1 multiplexer.
'in' is a 256 bit vector
input and output y.
if $sel=0$; $y=in[0]$
 $sel=1$; $y=in[1]$ etc...

DESIGN



```
module mux_256x1(  
    input [255:0] in      ,  
    input [7:0]  sel      ,  
    output  reg  y  
);  
always@(*)begin  
    y = in[sel] ;  
end  
endmodule
```

TEST BENCH



```
module mux_256_1_tb ;  
  
    reg [255:0] in ;  
    reg [7:0]  sel ;  
    wire      y ;  
    mux_256x1 uut(.in(in),.sel(sel),.y(y)) ;  
  
    initial begin  
        in=256'hf3f6f920fcfa5 ;  
  
        sel = 8'd1 ;  
        #10 sel = 8'd2 ;  
        #10 sel = 8'd3 ;  
        #10 sel = 8'd4 ;  
        #10 sel = 8'd5 ;  
        #10 sel = 8'd6 ;  
        #10  
        $finish ;  
    end  
endmodule
```

