

# #100rtdays Challenge

#Day\_10

Design a 16 bit wide  
9 to 1 multiplexer.


if  $sel=0,1,..8$  then,

$y=a,b,..i$

if  $sel=9,..15$  then,

$y=ffff$

# DESIGN (method:1)

 


```
module mux_9x1(  
  
    input    [15:0] a,b,c,d,e,f,g,h,i,  
    input    [3:0]  sel,  
    output   [15:0] y)                ;  
  
    assign y = (sel == 4'd0) ?  a   :  
                (sel == 4'd1) ?  b   :  
                (sel == 4'd2) ?  c   :  
                (sel == 4'd3) ?  d   :  
                (sel == 4'd4) ?  e   :  
                (sel == 4'd5) ?  f   :  
                (sel == 4'd6) ?  g   :  
                (sel == 4'd7) ?  h   :  
                (sel == 4'd8) ?  i   :  
                        16'hffff ;  
  
endmodule
```
 
# DESIGN (method:2)



```
module mux_9x1(  
    input    [15:0] a,b,c,d,e,f,g,h,i,  
    input    [3:0]  sel,  
    output   reg [15:0] y )                ;  
  
    always@(*)begin  
        case(sel)  
            4'd0 : y = a                ;  
            4'd1 : y = b                ;  
            4'd2 : y = c                ;  
            4'd3 : y = d                ;  
            4'd4 : y = e                ;  
            4'd5 : y = f                ;  
            4'd6 : y = g                ;  
            4'd7 : y = h                ;  
            4'd8 : y = i                ;  
            default  
                y = 16'hffff            ;  
        endcase  
    end  
endmodule
```





# TEST BENCH




```
module mux_9x1_tb                                     ;

reg  [15:0] a,b,c,d,e,f,g,h,i                       ;
reg  [3:0] sel                                       ;
wire [15:0] y                                       ;


mux_9x1 uut(.a(a),.b(b),.c(c),.d(d),.e(e),.f(f),
            .g(g),.h(h),.i(i),.sel(sel),.y(y))      ;

always begin
    #1 a = 16'd0      ;
      b = 16'd1      ;
      c = 16'd2      ;
      d = 16'd3      ;
      e = 16'd4      ;
      f = 16'd5      ;
      g = 16'd6      ;
      h = 16'd7      ;
      i = 16'd8      ;
end

 initial
begin
    #1    sel = 4'd0  ;
    #10   sel = 4'd3  ;
    #10   sel = 4'd6  ;
    #10   sel = 4'd12 ;
    #10   sel = 4'd15 ;
    #10
        $finish      ;
end
endmodule
```



# SCHEMATICS

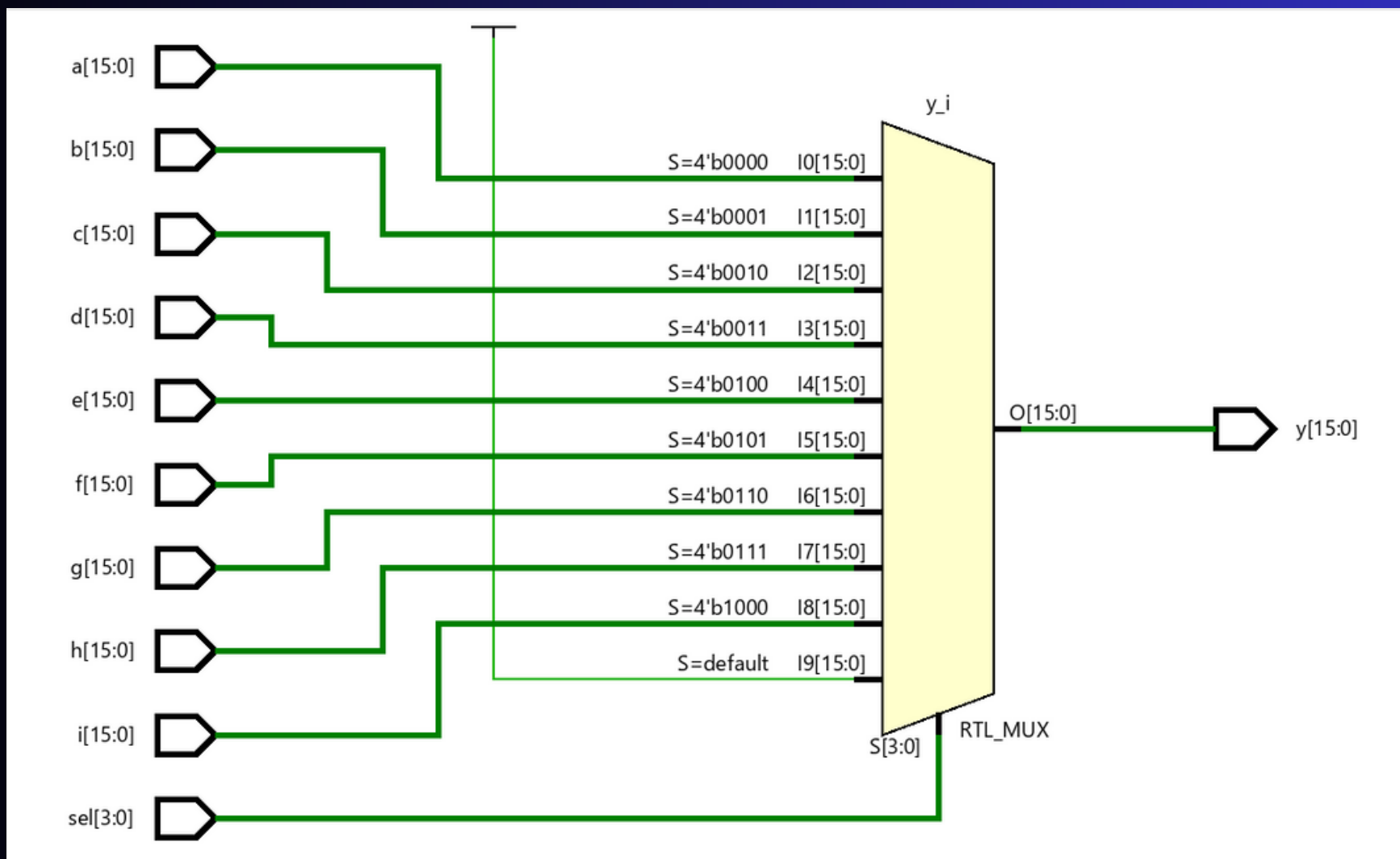

# SIMULATION

